

MEF para Chave de Carro Segura

Bruno Tatsuya Masunaga Santos
Sistemas Digitais 2018.2

12 de agosto de 2018

1 Introdução

Chaves de Carro precisam ser únicas para cada veículo. Não se espera que outra pessoa, com a chave de um carro do mesmo modelo, consiga desbloquear e entrar no seu carro. Portanto, existem soluções físicas para impedir este tipo de acontecimento. No entanto, as vezes a produção de chaves pode apresentar falhas, de modo que eventualmente alguém consiga entrar num carro que não lhe pertence. Dado este cenário, surge a motivação em desenvolver uma solução digital para este problema, utilizando os conceitos adquiridos na disciplina de Sistemas Digitais, ministrada pelo Prof. Valério Ramos Batista.

2 Objetivos

Deseja-se implementar uma Máquina de Estados Finitos que se baseie num Reconhecedor de Sequência, o qual reconheça o código 1011 em binário, a ser digitado bit a bit pelo usuário. Essa implementação visa abstrair a situação apresentada na Introdução, de modo que para desbloquear um carro seja necessária a emissão do código após a digitação correta da sequência.

3 Justificativa

De forma geral, este trabalho representa um projeto de solução segura para resolver os problemas de desbloqueio inesperado de carros e até mesmo outros equipamentos, se o caso se aplica. Sabe-se que, desta forma, possuir uma chave que se encaixe fisicamente não é o suficiente para desbloquear um automóvel. É necessária a digitação de um código, o qual espera-se que apenas

o proprietário conheça. Assim, este projeto propõe um aprimoramento da segurança neste quesito.

4 Metodologia

Para realizar este projeto, utilizou-se uma modelagem baseada na Máquina de Estados Finitos de Moore. Optou-se por este modelo em detrimento ao modelo de Mealy pelo fato de a Máquina de Moore representar uma solução mais concisa e uma abstração mais adequada para este tipo de problema, na opinião do autor.

Elaborou-se o Diagrama de Estados Finitos com apenas uma entrada X e uma saída S. A entrada representa um bit da sequência que o usuário digita sucessivamente. A saída representa o desbloqueio do carro: 0 se o carro está bloqueado, 1 se o carro desbloqueia. Este Diagrama foi construído com 5 estados, denominados A, B, C, D e E:

- O estado A representa a situação inicial do problema, em que não há nenhum bit correto digitado pelo usuário e o carro está bloqueado. Caso o usuário digite o bit 1, então ele vai para o estado B, mas caso digite o bit 0, ele permanecerá no estado A.
- O estado B representa a situação onde o sistema reconhece que foi digitado corretamente o primeiro algarismo do código. O carro está bloqueado. Neste caso, se o usuário digitar o bit 0, então ele avançará para o estado C. Caso contrário, ele permanecerá no estado B.
- O estado C ocorre quando o sistema reconhece corretamente os dois primeiros dígitos do código. O carro permanece bloqueado. Se o usuário digitar o bit 1, então o sistema avançará para o estado D. No entanto, se digitar o bit 0, voltará ao estado inicial A.
- O estado D é atingido quando os três primeiros algarismos do código são digitados corretamente em sequência pelo usuário. O carro ainda está bloqueado. Neste caso, se o usuário digitar o bit 1, então o sistema avança para o estado final E. Caso contrário, ele retornará ao estado C.
- O estado E é o estado final, e representa a digitação correta da sequência secreta. Agora, o carro é desbloqueado e o sistema emite a saída 1. O carro irá bloquear novamente quando o usuário digitar outro bit. Se digitar 1, então ele retornará ao estado B. Caso contrário, retornará ao estado C.

 


Figura 1: Diagrama de Estados de Moore para o problema

A partir do Diagrama, montou-se a Tabela de Estados, que evidencia o fluxo dos estados do sistema:

Atual	Próximo Estado		Saída S
	X = 0	X = 1	
A	A	B	0
B	C	B	0
C	A	D	0
D	C	E	0
E	C	B	1

Então, utilizou-se o código binário para recodificar os estados, a fim de tornar possível uma representação lógica do sistema. O estado A foi identificado como 000, o B como 001, o C como 010, o D como 011 e o E como 100. Veja a nova tabela abaixo:

Atual	Próximo Estado		Saída S
	X = 0	X = 1	
000	000	001	0
001	010	001	0
010	000	011	0
011	010	100	0
100	010	001	1

Desta forma, a partir dessa tabela, obteve-se as equações booleanas para cada dígito do código (D_A é o primeiro, D_B é o segundo e D_C é o terceiro) e também para a saída S, utilizando Diagramas de Karnaugh. As imagens abaixo demonstram como esses diagramas foram aplicados:

DÍGITO A					DÍGITO B					DÍGITO C				
AB\CX	00	01	11	10	AB\CX	00	01	11	10	AB\CX	00	01	11	10
00	0	0	0	0	00	0	0	0	1	00	0	1	1	0
01	0	0	1	0	01	0	1	0	1	01	0	1	0	0
11	x	x	x	x	11	x	x	x	x	11	x	x	x	x
10	0	0	x	x	10	1	0	x	x	10	0	1	x	x

Figura 2: Diagrama de Karnaugh para D_A , D_B e D_C do código

AB\C	0	1
00	0	0
01	0	0
11	x	x
10	1	x

Figura 3: Diagrama de Karnaugh para a saída S

Como é uma Máquina de Moore, a saída depende apenas dos estados. Portanto, o Diagrama de Karnaugh para a saída S foi elaborado sem dependência de X. Assim, obteve-se as seguintes funções booleanas:

$$D_A = BCX \quad (1)$$

$$D_B = \overline{X}(A + C) + B\overline{C}X \quad (2)$$

$$D_C = X(\overline{C} + \overline{B}) \quad (3)$$

$$S = A \quad (4)$$

Com tais funções, pôde-se construir o circuito lógico do sistema no software **Logisim**, que será apresentado na próxima seção. Esse circuito foi elaborado levando em conta uma **simulação temporal**, de modo que toda dinâmica envolvida funciona com base na subida de um clock. Neste caso, foram utilizados Flip-Flops D para registrar os estados.

Após elaboração do circuito lógico, implementou-se a Tabela de Estados em VHDL. Neste código, construiu-se o funcionamento da transição de estados com base na subida do clock e também uma opção de reset assíncrono do registro (ou seja, retornar ao estado inicial A independente do clock). Além disso, implementou-se a tabela propriamente dita, evidenciando o fluxo dos estados com base nas entradas e a respectiva saída com base nos estados.

Essa implementação é mais próxima de uma **Descrição de Fluxo de Dados** do sistema, já que não implementa os Flip-Flops D e nem mesmo a lógica apresentada no circuito elaborado no Logisim.

Foi elaborado também o Test-Bench com 17 casos de transição de estados (incluindo o uso do reset assíncrono) para o código VHDL elaborado anteriormente, a fim de que ele fosse testado por alguns softwares. Primeiro, fez-se a simulação no **GHDL** com auxílio do **GTKWave**. Depois, utilizou-se o **Quartus II** para elaborar um Test-Bench automático (os testes escolhidos foram os mesmos 17) e o **ModelSim** para simular o funcionamento do código VHDL elaborado com este Test-Bench. Também foram consultados os visualizadores de RTL e de Technology Map do Quartus II, para verificar o Diagrama Lógico que ele interpreta.

Como o funcionamento do sistema se baseia nos ciclos do clock, o tipo de simulação efetuado nos softwares tem característica temporal, já que a transição dos estados ocorre apenas quando há subida deste clock. Desta forma, são esperados resultados que levam em conta **atrasos na propagação de sinais**, mesmo que mínimos, em detrimento de um resultado lógico imediato. Todas essas características poderão ser vistas na próxima seção.

5 Apresentação dos Dados e Análise dos Resultados

Utilizando o Logisim e as equações booleanas apresentadas anteriormente, obteve-se o seguinte circuito lógico:

 


Figura 4: Circuito Lógico do sistema elaborado no Logisim

Como visto, existe uma lógica de funcionamento que depende do clock. O uso dos Flip-Flops D garantem registro correto do fluxo dos estados.

Agora, a simulação efetuada no GHDL e no GTKWave produziu o seguinte resultado:

 


Figura 5: Simulação do VHDL no GTKWave utilizando o Test-Bench

Note que o funcionamento do sistema está correto de acordo com a Tabela de Estados utilizada. A saída S torna-se 1 somente se o código correto (1011) é digitado sequencialmente pela entrada X após quatro ciclos do clock. Veja também o funcionamento do reset assíncrono, que leva o sistema diretamente para o estado A, independentemente do clock. Outro ponto importante é verificar que apesar de as entradas serem digitadas em determinado tempo, o estado do sistema só muda numa subida de clock, demonstrando o caráter temporal da simulação, já discutido anteriormente.

Agora, o carregamento do código VHDL (que não será apresentado no relatório por ser muito grande) no Quartus II produziu os resultados esperados. Primeiramente, os diagramas gerados pelo RTL Viewer e pelo Technology Map podem ser verificados em **Quartus/Imagens/**. Pelo fato de serem imagens grandes, não serão apresentados no relatório. Agora, a simulação do VHDL no ModelSim produziu o seguinte resultado:

 


Figura 6: Simulação do VHDL no ModelSim utilizando o Test-Bench gerado pelo Quartus II

Veja que o resultado obtido é exatamente o mesmo gerado pela simulação no GHDL e no GTKWave, o que era de fato esperado e, portanto, representa a corretude do código em abstrair a tabela elaborada.

O código VHDL e seu respectivo Test-Bench podem ser verificados em **VHDL/recSeq.vhd** e **VHDL/recSeq-tb.vhd**. O Test-Bench gerado pelo Quartus está em **Quartus/recSeq/simulation/modelsim/recSeq.vht**.

6 Apresentação de um Exemplo de Funcionamento do Programa

Todos os resultados obtidos a partir da aplicação da metodologia podem ser reproduzidos.

Começando pelo circuito lógico, é possível carregá-lo no Logisim a partir do arquivo **Logisim/circuito.circ**. Para efetuar testes, primeiro habilite o funcionamento do clock, marcando as opções *Simulate*→*Simulation Enabled* e *Simulate*→*Ticks Enabled* no programa. Veja que o clock deverá começar a oscilar. O verde escuro indica o clock em 0 e o verde claro indica o clock em 1. Tente digitar a sequência 1011 no botão da entrada X (basta clicar em cima para mudá-lo). Lembre-se que a passagem do bit digitado em X para os Flip-Flops D se dá somente na subida do clock (na transição do 0 para o 1). O LED da saída S deverá ficar aceso por um ciclo do clock e se apagará na próxima subida.

Para reproduzir a simulação do VHDL no GHDL e GTKWave, abra o terminal no diretório **VHDL/**. Digite a seguinte sequência de comandos:

```
$ ghdl -a recSeq.vhd
$ ghdl -a recSeq-tb.vhd
$ ghdl -e recSeq-tb
$ ghdl -r recSeq-tb --vcd=simulation.vcd
$ gtkwave simulation.vcd
```

Feito isso, insira todos os sinais utilizando a opção *insert* e utilize o ícone *Zoom Fit* do programa para ajustar o tempo de simulação para a janela aberta. Com isso, será possível reproduzir a simulação apresentada na seção anterior.

Por fim, para reproduzir todos os testes realizados no Quartus II, basta carregar o diretório do projeto já criado no programa, que se encontra em **Quartus/recSeq/**. Feito o carregamento, basta seguir as instruções indicadas no tutorial de Quartus disponibilizado para a aula de laboratório da Semana 7 da disciplina de Sistemas Digitais. Os procedimentos realizados no projeto seguiram criteriosamente os passos demonstrados neste tutorial. Desta forma, os resultados obtidos podem ser reproduzidos no RTL Viewer, no Technology Map e no ModelSim.

7 Conclusão

Os resultados obtidos demonstraram o funcionamento esperado do modelo proposto nos objetivos. Além disso, os códigos VHDL compilaram e executaram corretamente a partir do GHDL e nas simulações com o Quar-

tus/ModelSim. No entanto, o modelo de Reconhecedor de Sequência aplicado neste modelo não é o ideal para este tipo finalidade. Note que mesmo se o usuário erra o código, os últimos dígitos são considerados na próxima avaliação da sequência. Numa situação real, é esperado que o usuário digite os quatro dígitos e o sistema avalie se o código é válido ou não, a partir daí produzindo uma resposta e retornando ao estado inicial. No entanto, este tipo de condição torna-se complexo utilizando as técnicas básicas adquiridas na primeira parte do curso de Sistemas Digitais, de modo que tornaria-se um projeto muito custoso e pouco simples de se desenvolver. Desta forma, considera-se que os objetivos foram atingidos e o projeto foi implementado com sucesso.

8 Referência Bibliográfica

Foram consultados apenas os materiais disponibilizados na página da disciplina de Sistemas Digitais no TIDIA. Nenhuma fonte adicional foi utilizada.